
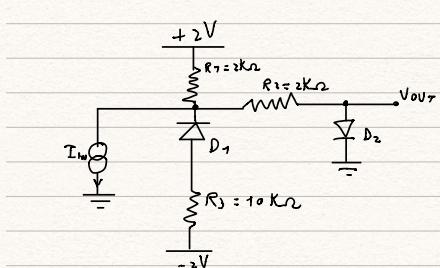


esercizio 4 provato in itinere 2018

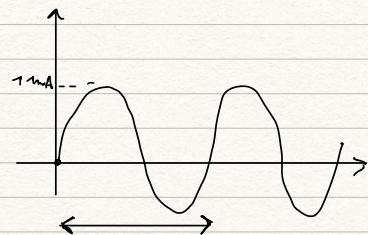



$$I_{in} \text{ sinusoidale:} \\ \begin{cases} A = 1 \text{ mA} \\ f = 50 \text{ Hz} \end{cases}$$




A) Disegnare V_{out}

per $I_{in} = 0$ D_1 ricomincia spento

Se D_2 fosse spento

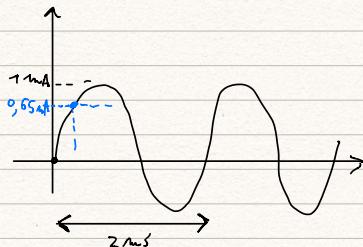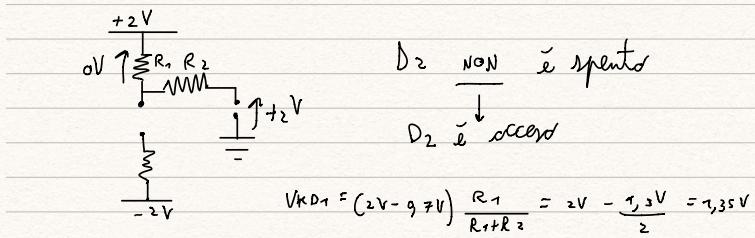

quindi ha:

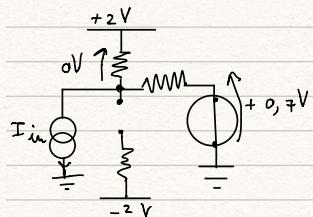


D_2 è acceso finché

$$2V - I_{in} R_1 > 0.7V$$

$$I_{in} < 0.65 \text{ mA}$$

$$\text{con } I_{in} = 0.65 \text{ mA} \quad V_{K7} = 0.7V$$

con D_1, D_2 spenti

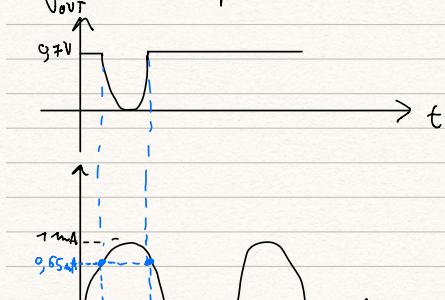


$$\text{Per } I_{in} = 1 \text{ mA}$$

$$V_{out} = 2V - 1 \text{ mA} \cdot R_1 = 0V$$

Per $I_{in} < 0$ D_2 è sempre acceso

$$V_{out} = 0.7V$$

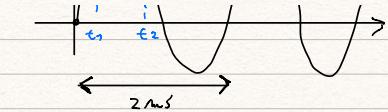


B) Tracciate la caratteristica di trasferimento del circuito $V_{out} - I_{in}$


$$D_1, D_2 \quad V_{BD} = -4,7V$$

$$I_{in} \in [-2mA, +2mA]$$

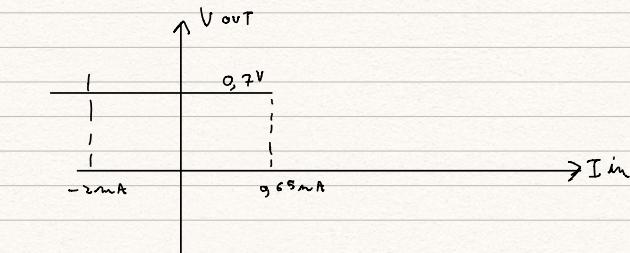per $I_{in} < 0,65mA$ D_2 è acceso in diretta




per $I_{in} > 0,65mA$ D_2 è spento

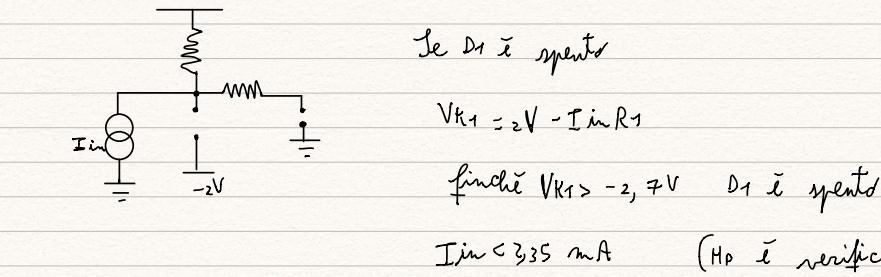


Per $0,65mA < I_{in} < 2mA$


D_1 e D_2 spenti

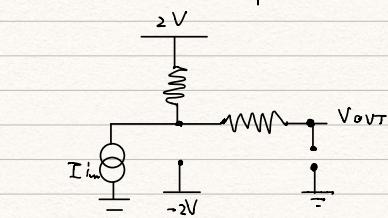

$$V_{out} = 2V - I_{in} \cdot R_1$$

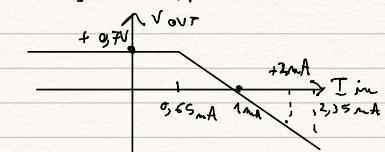

Con D_1 acceso, D_2 spento

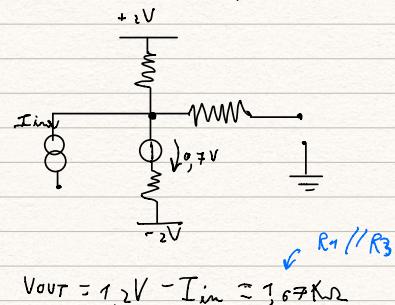


$$V_{out} = 2V - I_{in} \approx 1,67V$$

$$V_{out, min} \approx -4,7V$$

ESERCIZI SUI TRANSISTOR:

N MOS:

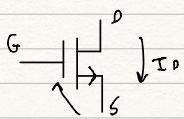

parametri
 $V_{TN} > 0$
 $K_n > 0$

NMOS è acceso se

$$V_{GS} > V_{TN}$$

I_D è positiva


in saturazione se

$$V_{DS} > V_{GS} - V_T$$


in ohmico se

$$V_{DS} < V_{GS} - V_T$$

$$V_D - V_S < V_G - V_T - V_D$$

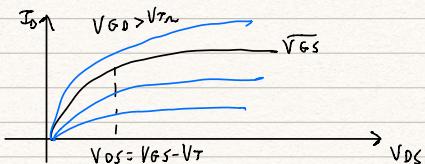

INVERTER CMOS:

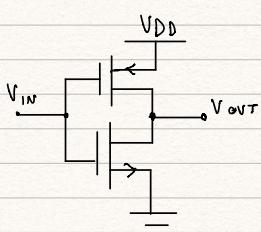

DATI:

$$VDD = 5V$$

$$V_{TN} = 0.8V$$

$$V_{TP} \approx -0.8V$$

$$\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} = 75 \mu A/V^2$$


$$\frac{1}{2} \mu_p C_{ox} = -30 \mu A/V^2$$

$$\left. \frac{W}{L} \right|_n = \frac{2 \mu m}{1 \mu m} \quad \left. \frac{W}{L} \right|_p = \frac{5 \mu m}{1 \mu m}$$


$$k_n = |K_p| = 150 \mu A/V^2$$

simboli


TABELLA DELLA VERITÀ:

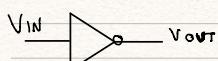


V_{IN}	V_{OUT}
0	1
1	0

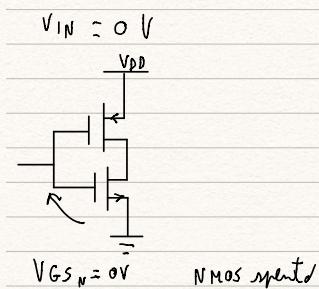



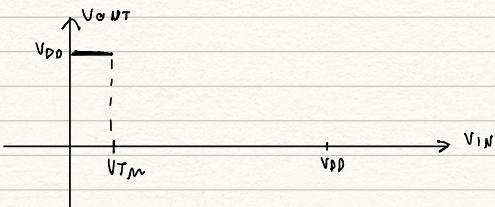
$V_{GS} = -5 \text{ V} < V_{GSp}$ pmos ACCESS



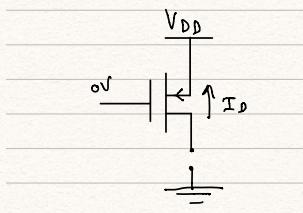Con V_{IN} leggermente $> V_{TN}$ "overdrive"
NMOS è acceso con V_{ov} piccolo
($V_{ov} = V_{GS} - V_{TN}$)



pmos è acceso con $|V_{ov}|$ grande
($|V_{ov}| = |V_{GS} - V_{TP}|$)

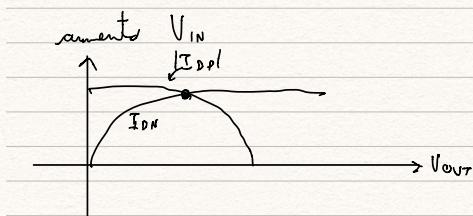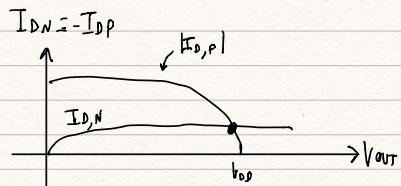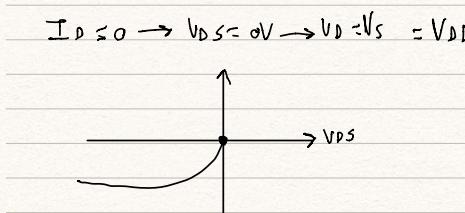

Esiste un punto della caratteristica statica tale per cui sia pmos che nmos siano in saturazione?

(HP) NMOS e PMOS in saturazione


$$|K_p| (V_{GSp} - V_{Tp})^2 = K_n (V_{GSN} - V_{TN})^2$$

$$V_{GSp} = V_{IN} - V_{DD} ; V_{GSN} = V_{IN}$$

$$|K_p| (V_{IN} - V_{DD} - V_{Tp})^2 = K_n (V_{IN} - V_{TN})^2$$

$$\underline{V_{IN} = \frac{V_{DD}}{2}}$$

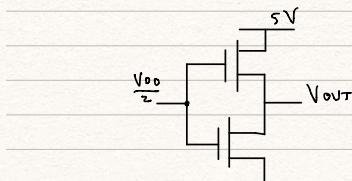V_{IN} può assumere qualsiasi valore purché entrambi i mos siano in saturazione




Nmos è in saturazione
 $V_{GD} < V_{TN}$
 $\frac{V_{IN}}{2} - V_{OUT} < V_{TN}$

$\frac{+}{-}$

PMOS è in saturazione

$$V_{GD} > V_{TP}$$


CARATTERISTICA STATICÀ

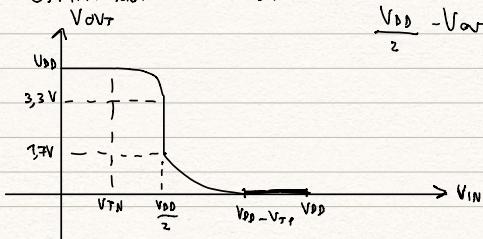

$$\frac{V_{DD}}{2} - V_{out} > V_{TP} \rightarrow V_{out} < \frac{V_{DD}}{2} - V_{TP}$$

SOGNA LOGICA:

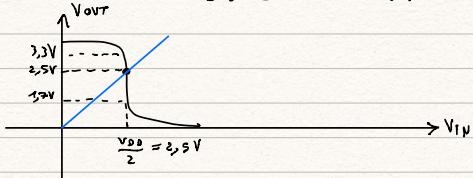Tensione V_{IN} tale che $V_{IN} = V_{out}$



$$V_{Th} = \frac{V_{DD}}{2} = 2.5 \text{ V}$$

Calcolare V_{Th} con NMOS e PMOS con $w = 2\mu\text{m}$:

$$K_n = 75 \mu\text{A}/\text{V}^2$$

$$K_p = -30 \mu\text{A}/\text{V}^2$$

HP: entrambi i mos riano accesi

per definizione $V_{IN} = V_{OUT} \rightarrow V_{GD} = 0 \text{ V} \rightarrow$ entrambi i mos in saturazione

$$I_{Dn} = -I_{Dp}$$


$$K_n (V_{GSN} - V_{TN})^2 = |K_p| (V_{GSP} - V_{TP})^2$$

$$K_n (V_{Thn} - V_{TN})^2 = |K_p| (V_{Thp} - V_{DD} - V_{TP})^2$$

$$\text{SOLUZIONE } V_{Th} = 2.11 \text{ V}$$

$$K_m = -K_p$$

COMPORTAMENTO DINAMICO:

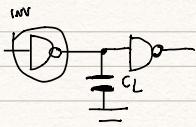

consideriamo $C_L = 0.5 \text{ pF}$

tempi di propagazione \rightarrow per raggiungere la soglia logica della porta successiva



$$t_{PHL}$$

$$t_{PLH}$$

ritardo di propagazione

$$T_p = \frac{t_{PHL} + t_{PLH}}{2}$$

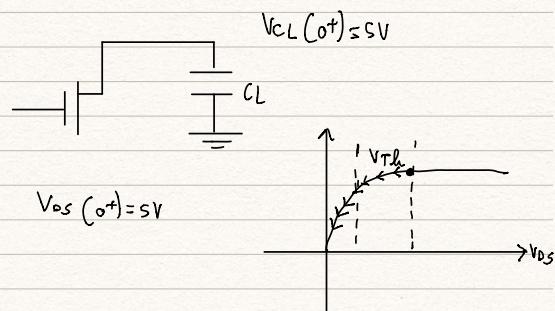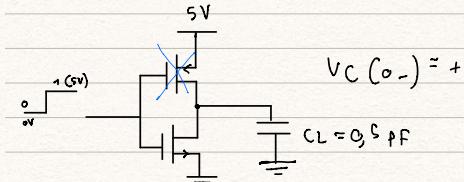
t_{PHL} dell'uscita ($1 \rightarrow 0$) \rightarrow quando ingresso $0 \rightarrow 1$ istantaneamente



APPROXIMAZIONI PER CALCOLARE I TEMPI:

1) approssimazione natura

$$I_D = I_{DSAT}$$

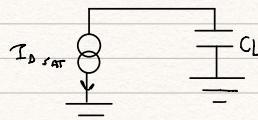


$$\Delta V = V_{DD} - \frac{V_{DD}}{2} = 3.5 \text{ V}$$

$$I_{DSAT} = K_N (V_{GS} - V_{TN})^2 = 150 \mu A/V^2 (5V - 0.8V)^2 = 2.65 \mu A$$

$$t_{PHL} = \frac{C_L}{I_{DSAT}} \Delta V = \frac{0.5 \text{ pF}}{3.65 \mu A} \cdot 3.5 \text{ V} = 472 \text{ ps}$$

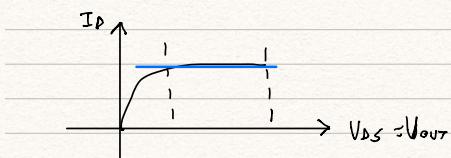
\rightarrow stima del tempo di propagazione



2) approssimazione ohmica


$$r_{CH} = R_{DS\text{ ON}} \Big|_{V_{DS} = 0}$$
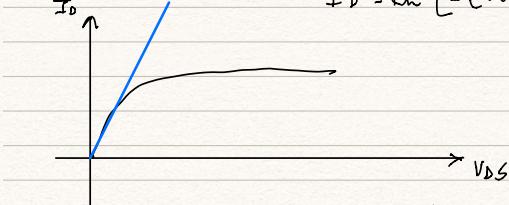
$$I_D = k_m \left[2(V_{GS} - V_T) V_{DS} - V_{DS}^2 \right]$$



$$\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} = k_m \left[2(V_{GS} - V_{TN}) - 2V_{DS} \right]$$
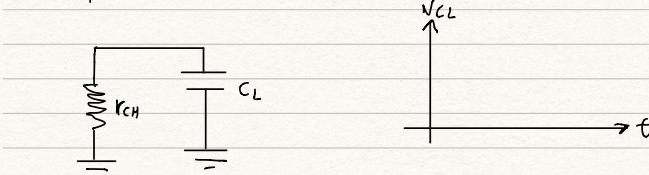
$$r_{CH} = \frac{1}{2k_m (V_{GS} - V_{TN})} = 274 \Omega$$




$$\tau = R_{TH} \cdot C_L$$

$$V_{CL} = 5V \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

raggiunge $\frac{V_{DD}}{2}$

$$t_{PHL} = 0,65 \quad R_{TH} C_L = 274 \text{ ps}$$

3) approssimazione per saturazione

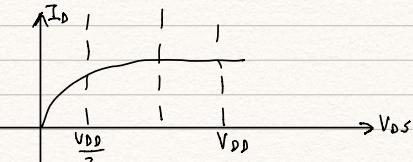

$$t_{PHL} = t_{PHL}^{SAT} + t_{PHL}^{OHMICA}$$

$$t_{PHL}^{SAT}$$


$$\Delta V = V_{DD} - (V_{GS} - V_T) = 5V - 4,2V = 0,8V$$

$$I_{DSAT} = 2,65 \text{ mA}$$

$$C_L = 0,5 \text{ pF}$$

$$t_{PHL}^{SAT} = \frac{C_L}{I_{DSAT}} \cdot \Delta V = \frac{0,5 \text{ pF}}{2,65 \text{ mA}} \cdot 0,8V = 151 \text{ ps}$$

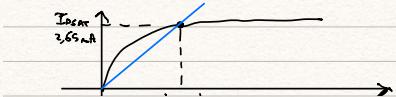in approssimazione ohmica consideriamo R_{eq}



| $V_{CE} - V_T$

$$t_{PHL}^{\text{OHNCIA}} = 410 \text{ ps}$$

$$t_{PHL} = 151 \text{ ps} + 410 \text{ ps} = 561 \text{ ps} \rightarrow \text{sostituiamo la corrente}$$